

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Вятский государственный университет»
Колледж ВятГУ

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2
«Логические операции»
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Функциональная модель вычислительного
узла»

Выполнил: студент учебной группы
ИСПк-203-52-00
Шильников М.Ю

Преподаватель:
Крутиков А.К.

Киров 2026

Вариант: 19

Задание: Дешифратор на 5 входов

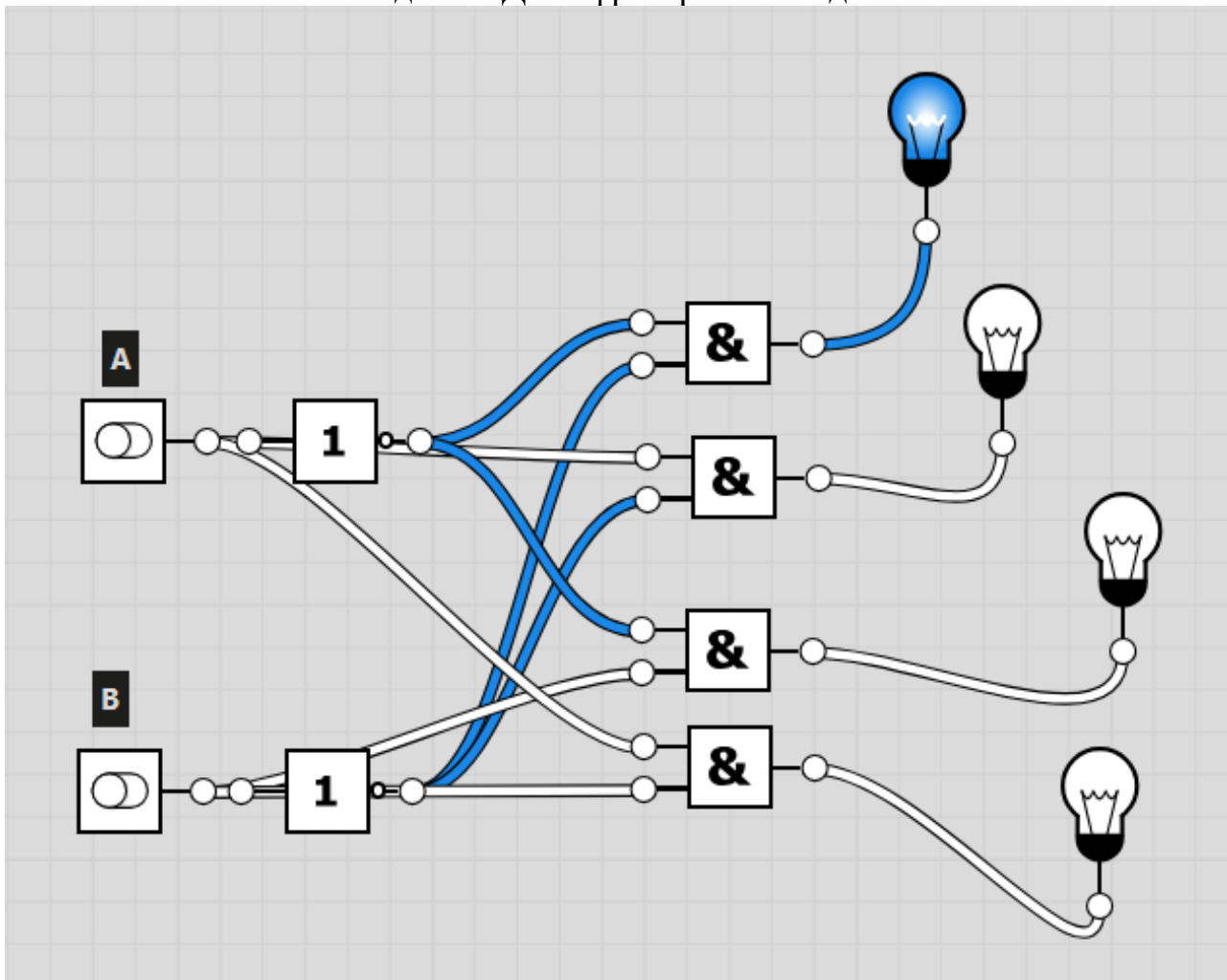


Рисунок 1 – Начальная версия «Лайт» на 2 входа

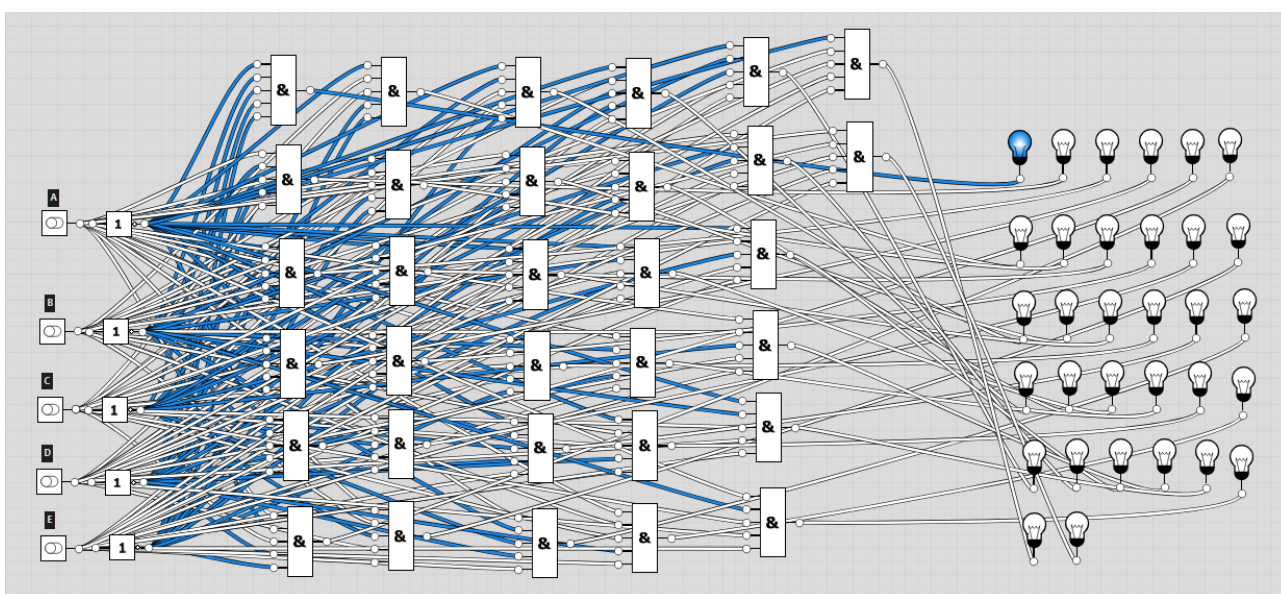


Рисунок 2 – Дешифратор на 5 входов

A	B	C	D	E	Активный выход
0	0	0	0	0	Y0
0	0	0	0	1	Y1
0	0	0	1	0	Y2
0	0	0	1	1	Y3
0	0	1	0	0	Y4
0	0	1	0	1	Y5
0	0	1	1	0	Y6
0	0	1	1	1	Y7
0	1	0	0	0	Y8
0	1	0	0	1	Y9
0	1	0	1	0	Y10
0	1	0	1	1	Y11
0	1	1	0	0	Y12
0	1	1	0	1	Y13
0	1	1	1	0	Y14
0	1	1	1	1	Y15
1	0	0	0	0	Y16
1	0	0	0	1	Y17
1	0	0	1	0	Y18
1	0	0	1	1	Y19
1	0	1	0	0	Y20
1	0	1	0	1	Y21
1	0	1	1	0	Y22
1	0	1	1	1	Y23
1	1	0	0	0	Y24
1	1	0	0	1	Y25
1	1	0	1	0	Y26
1	1	0	1	1	Y27
1	1	1	0	0	Y28
1	1	1	0	1	Y29
1	1	1	1	0	Y30
1	1	1	1	1	Y31

Рисунок 3 – Таблица истинности

Примечание: считать выходы слева направо.

Вывод

1. В ходе практической работы была составлена логическая схема дешифратора на 5 входов и таблица истинности.